

Aula 4: Processador - Caminho de Dados e Controle - Parte I

Professor(a): Virgínia Fernandes Mota

<http://www.dcc.ufmg.br/~virginiaferm>

OCS (TEORIA) - SETOR DE INFORMÁTICA



- Introdução
- Convenções Lógicas de Projeto
- Construindo um Caminho de Dados
- Sinais de Controle


- Desempenho de uma máquina
 - Contagem de instruções
 - Tempo de ciclo de clock
 - Ciclos de clock por instrução (CPI)
- Estamos prontos para ver uma implementação simplificada do MIPS
 - Instruções de referência à memória: lw, sw
 - Instruções lógicas e aritméticas: add, sub, and, or, slt
 - Instruções de fluxo de controle: beq, j

- Recordando → lw: load word; sw: store word
- slt: set on less than
slt \$s1, \$s2, \$s3
if (\$s2 < \$s3)
\$s1 = 1;
else
\$s1 = 0
- beq: branch on equal
beq \$s1, \$s2, L
if (\$s1 == \$s2)
goto L;


- Implementação genérica (independente da classe da instrução):
 - Use o contador de programa (PC) para fornecer endereço de instrução
 - Obtenha a instrução da memória
 - Usando campos da instrução, leia os registradores
 - Use a instrução para decidir exatamente o que fazer
- Todas as instruções usam a ALU após lerem os registradores
 - Referência à memória: cálculo do endereço
 - Lógica/Aritmética: escrever dados da ALU para um registrador
 - Desvio: Mudar PC para incrementá-lo em 4 bytes

- Dois aspectos:
 - Dados vindos de duas origens diferentes → multiplex
 - Unidades controladas de acordo com o tipo de instrução → linhas de controle

Introdução

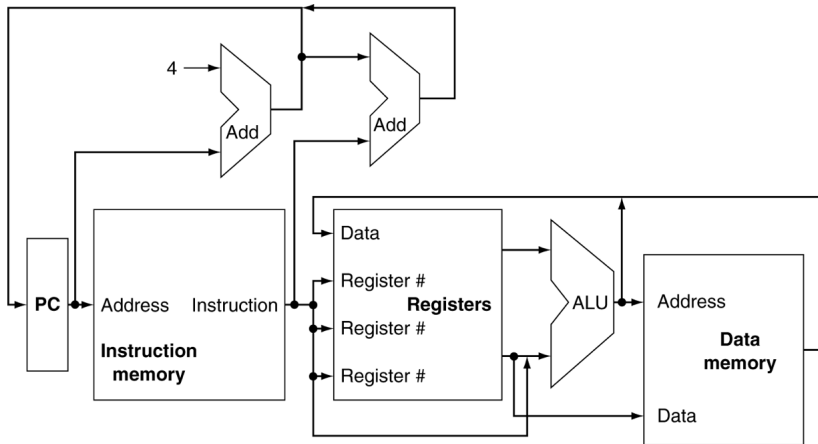

Introdução

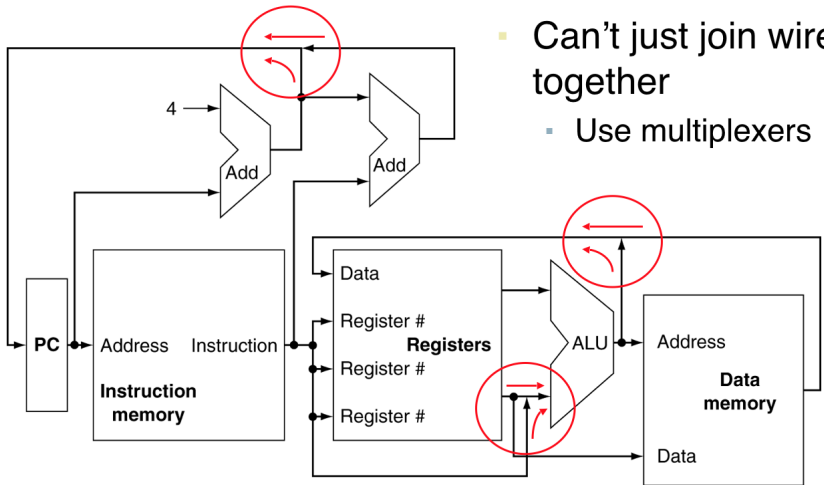

- Can't just join wires together
 - Use multiplexers




- Dois tipos de unidades funcionais:
 - Elementos que operam nos valores de dados (combinacionais)
 - Saídas dependem apenas das entradas atuais
 - Elementos que contêm estado (seqüenciais)
 - Saídas dependem de suas entradas e do conteúdo do estado interno


- AND-gate
 - $Y = A \& B$




- Multiplexer
 - $Y = S ? I1 : I0$

 

- Adder
 - $Y = A + B$

 



- Arithmetic/Logic Unit
 - $Y = F(A, B)$

 

- Um elemento com memória
- Duas entradas
 - Dado a ser escrito
 - Clock: quando dado será escrito
- Saída
 - Valor escrito em um ciclo anterior


Metodologia de Clocking

  - Define quando os sinais podem ser lidos e quando podem ser escritos
 - Não desejaríamos ler um sinal ao mesmo tempo em que ele estivesse sendo escrito
- Sincronização acionada por transição
 - Mudanças de estado ocorrem em uma transição do clock



Metodologia de Clocking

 - Todos os sinais precisam se propagar desde o elemento de estado 1 até o elemento 2 no tempo de um ciclo de clock
- Tempo define a duração do ciclo de clock
- Metodologia acionada por transição permite ler/escrever em um elemento de estado no mesmo ciclo de clock




Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- Que elementos do caminho de dados cada instrução precisa?
- Elemento do caminho de dados
 - Unidade funcional usada para operar sobre os dados ou conter esses dados dentro de um processador
 - Memória de instruções e de dados, bancos de registradores, ALU, somadores

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- Memória de instruções
 - Armazena instruções de um programa
 - Fornece instruções, dado um endereço
- PC
 - Registrador
 - Na arquitetura MIPS contém o endereço da instrução atual
- Somador
 - Usado para atualizar PC para o endereço da próxima instrução
- Para executar qualquer instrução
 - Busca instrução na memória
 - Para buscar a próxima, incrementa PC

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

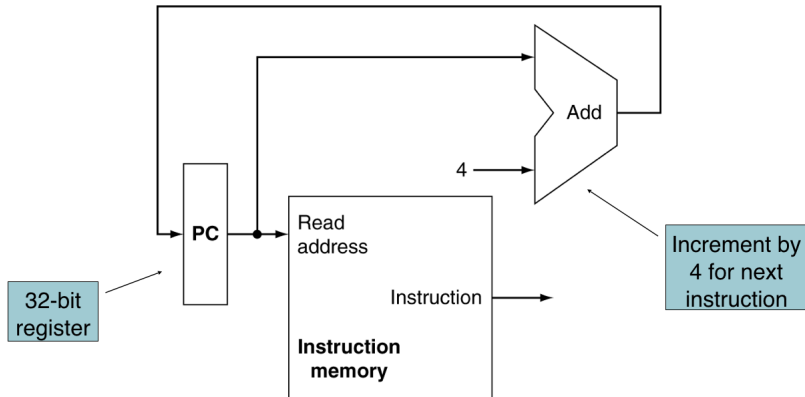

Criando um caminho de dados (*Datapath*)


- Instruções formato R ou instruções lógicas ou aritméticas
 - Lêem dois registradores, realizam operação na ALU com conteúdo dos registradores e escrevem o resultado
add, sub, and, or, slt
add \$t1, \$t2, \$t3 # $\$t1 = \$t2 + \$t3$
- Banco de registradores: coleção de registradores em que qualquer registrador pode ser lido/escrito especificando o número do registrador no banco

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- **Instruções de formato R**
- Ler duas palavras do banco de registradores
 - Entrada: número do registrador a ser lido
 - Saída: valor lido
- Escrever uma palavra no banco de registradores
 - Entradas: número do registrador e valor a ser escrito
 - Saída: conteúdo do registrador que estejam nas entradas registrador de leitura
 - Controlada pelo sinal de controle de escrita
 - Quando ativo, faz escrita na transição do clock

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

 - Banco com 32 registradores
 - 5 bits para identificar registrador
 - Entrada e saída de dados: 32 bits
- ALU
 - Entradas: dados (32 bits), e controle (4 bits, determina operação)
 - Saídas: resultado (32 bits) e zero (sinal de 1 bit quando resultado igual a zero)



a. Registers




b. ALU

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- Instruções de referência a memória
 - lw \$t1, offset_value(\$t2)
 - sw \$t1, offset_value(\$t2)
- Endereço: registrador base (t2) + offset (16 bits, contido da instrução)
 - sw: t1 armazena valor a ser escrito
 - lw: t1 indica onde valor será armazenado
- Precisamos do banco de registradores e da ALU
- Precisamos também de uma memória de dados e de uma unidade para estender o sinal do campo offset (16 para 32 bits)

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

 - Porque precisamos de um sinal de leitura e um sinal de escrita separados?
 - Ler o valor de um endereço inválido pode causar problemas



Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- **Instrução de desvio**


beq \$t1, \$t2, offset

- Offset de 16 bits: caso desvio ocorra, determina endereço do desvio em relação a instrução seguinte ao desvio
- Dois detalhes importantes:
- $PC + 4$ já nos dá instrução seguinte ao desvio
 - MIPS determina que offset deve ser de uma word
 - Necessário fazer deslocamento de 2 bits a esquerda

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- Subtração de \$t1 e \$t2 indica se valores são iguais
 - Zero da ALU ativo indica que sim
- Precisamos também determinar se o desvio é o não tomado
 - Desvio tomado (operadores \$t1 e \$t2 iguais): PC se torna endereço do desvio
 - Desvio não tomado (operadores \$t1 e \$t2 diferentes): PC atual incrementado

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

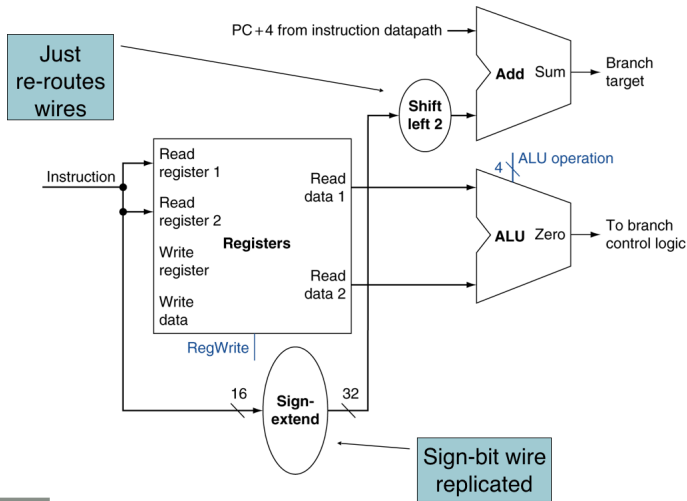


Criando um caminho de dados (*Datapath*)

- **Salto incondicional (jump)**
- Substitui 28 bits menos significativos de PC por 26 bits menos significativos da instrução deslocado 2 bits à esquerda
- Em MIPS os desvios são atrasados (delayed)
 - Instrução imediatamente seguinte ao desvio sempre é executada, independente da condição do desvio
 - Vamos ignorar esta característica neste momento


Criando um caminho de dados (*Datapath*)

Caminho de Dados Tipo R/Load/Store

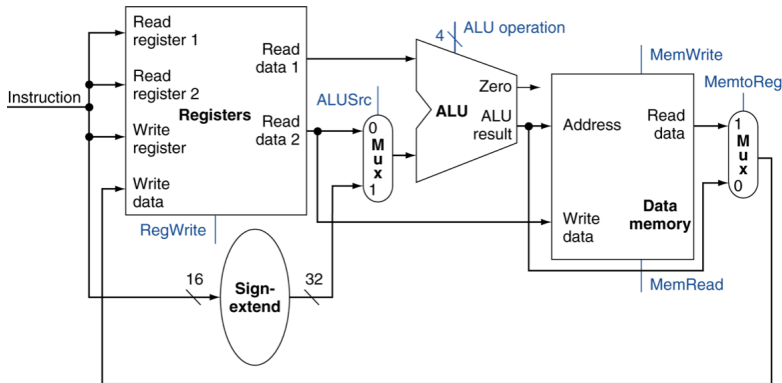

Criando um caminho de dados (*Datapath*)

Caminho de Dados Simples

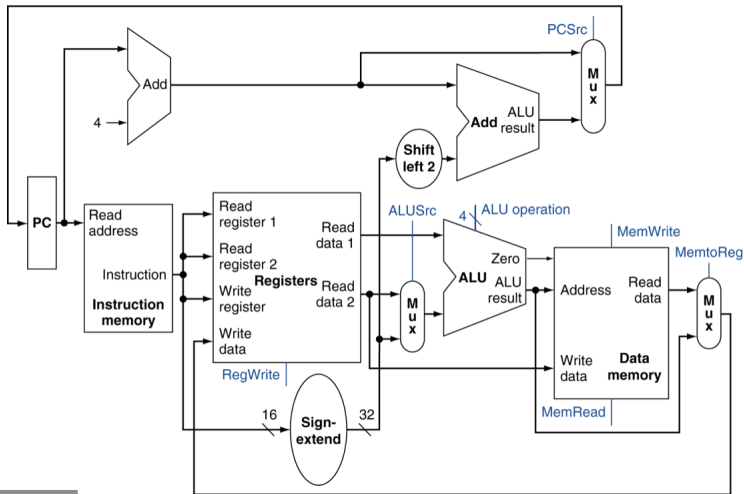

O controle da ALU

- Quatro entradas de controle
- Usaremos aqui apenas 6 das 16 combinações possíveis
- NOR usado para outras partes do conjunto de instruções

Controle	Função
0000	AND
0001	OR
0010	ADD
0110	SUB
0111	SLT
1100	NOR

- Instruções lw e sw
 - Endereço de memória calculado por adição
- Instruções tipo R (registrador)
 - Uma das cinco ações, dependendo do campo funct
- Instrução beq
 - Realizar subtração

Unidade de controle da ALU

- Entrada: campo funct da instrução e campo control, de 2 bits (OpALU)
- OpALU indica operação
 - Add (00), para load/store
 - Sub (01), para beq
 - Determinada por funct (10), instruções tipo R
- Saída: sinal de 4 bits, que controla a ALU, segundo a tabela anterior

O controle da ALU

Opcode	OpALU	Operação da Instr.	Campo <i>funct</i>	Ação Desejada	Entrada de Controle
LW	00	Load word	XXXXXX	Add	0010
SW	00	Store word	XXXXXX	Add	0010
BEQ	01	Branch equal	XXXXXX	Subtract	0110
TIPO R	10	Add	100000	Add	0010
TIPO R	10	Subtract	100010	Subtract	0110
TIPO R	10	And	100100	And	0000
TIPO R	10	Or	100101	Or	0001
TIPO R	10	Set on less than	101010	SLT	0111

O controle da ALU

- Vários níveis de decodificação!
- Unidade de controle principal gera os bits de OpALU
- Controle da ALU usa OpALU para gerar os sinais reais que controlam ALU
- Pode reduzir o tamanho da unidade de controle principal
- Pode aumentar a velocidade da unidade de controle

O controle da ALU

- Como mapear OpALU (2 bits) e funct (6 bits) para bits de controle da ALU?
- Pequeno número dos 64 valores possíveis de funct de interesse
- Campo funct apenas usado quando OpALU igual a 10
- Pequena lógica para reconhecer valores possíveis e gerar controle da ALU


O controle da ALU

OpALU		Campo funct						Operação
OpALU1	OpALU2	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
X	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	X	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	X	X	X	0	1	0	0	0000
1	X	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111


- X: don't care (Não importa)
- Saída não depende do valor de entrada correspondente a essa coluna
- Dada a tabela verdade, sua otimização e a construção das portas lógicas segue um processo mecânico
- Feitas com uso de ferramentas de CAD

- Voltamos a considerar o caminho de dados
- Identificar campos e instruções necessários para o caminho de dados
- Como conectar os campos de uma instrução com o caminho de dados?
- Devemos examinar o formato das instruções


O controle da ALU

 

(a) Instrução tipo R

 

(b) Instruções load/store

 


(c) Instrução beq

- Campo opcode sempre está contido nos bits 31:26. Vamos nos referir a ele como Op[5:0]
- Os dois registradores a serem lidos sempre são especificados pelos campos rs e rt, nas posições 25:21 e 20:16.
- O registrador base para as instruções load e store está sempre na posição 25:21 (rs)
- O offset de 16 bits para beq, lw e sw está sempre na posição 15:0
- Registrador de destino pode estar em dois lugares:
Load: 20:16 (rt)
Tipo R: 15:11 (rd)
- Precisaremos de um multiplexador


O controle da ALU

Caminho com Controle

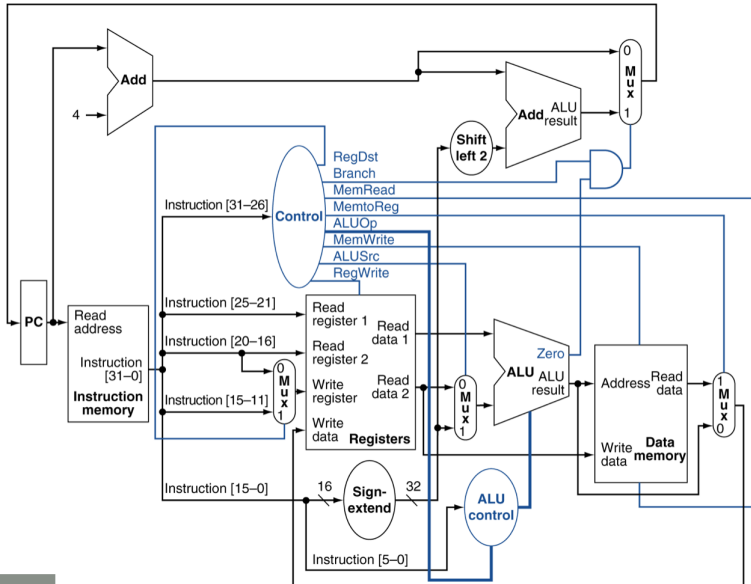


O controle da ALU

Caminho com Controle - Tipo R

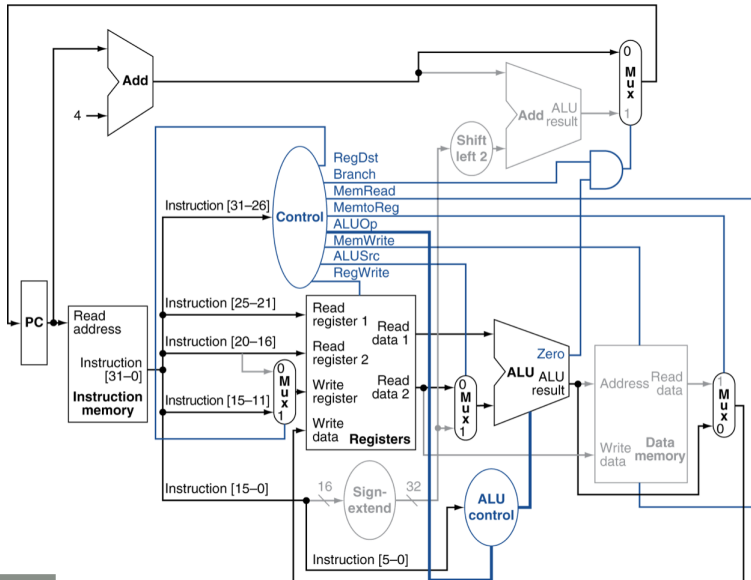


O controle da ALU

Caminho com Controle - Load

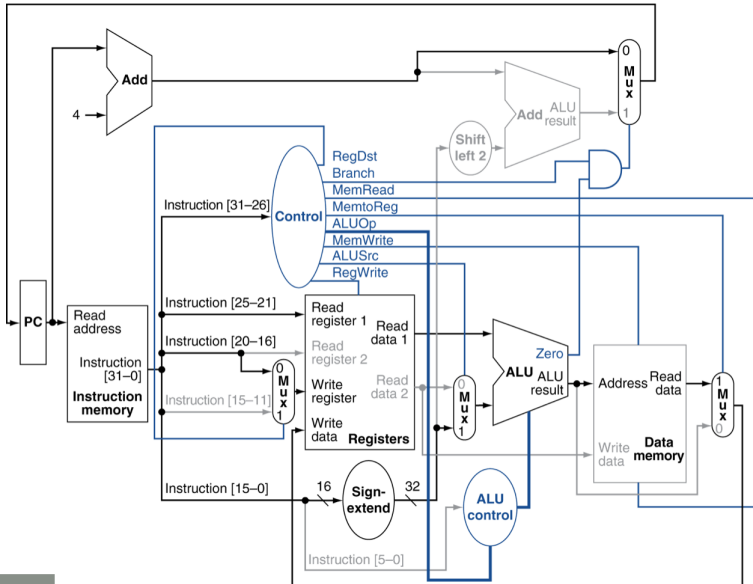


O controle da ALU

Caminho com Controle - Beq

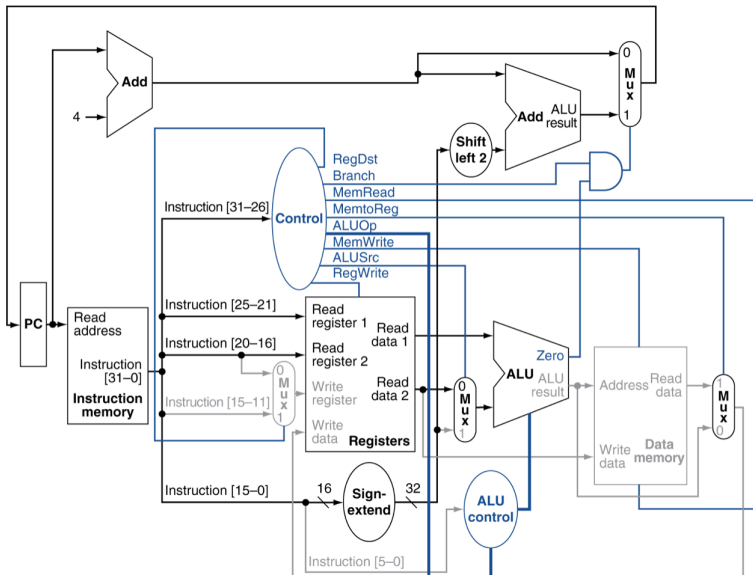


O controle da ALU

 - Implementando Jumps
- Endereço de salto é a concatenação de:
 - 2 bits menos significativos, sempre 00
 - 26 bits seguintes vem da instrução
 - 4 bits mais significativos vem de PC+4



O controle da ALU

Caminho com Controle - Com Jump

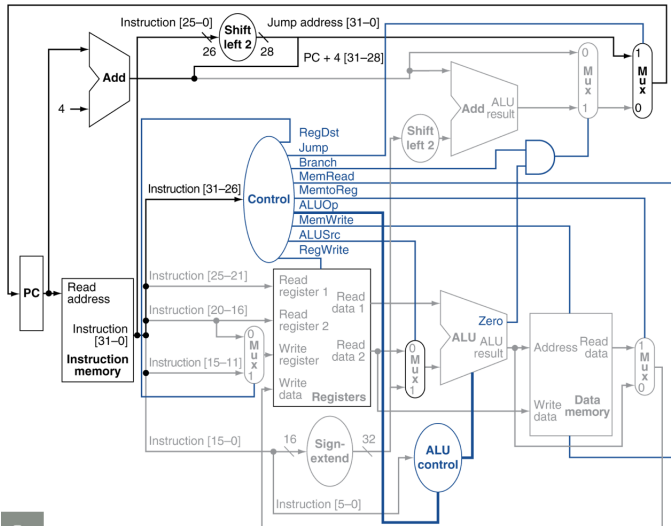

Processador - Caminho de Dados e de Controle - Parte II